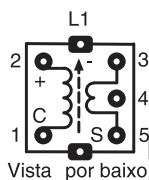



Imperador



L1=Prim 21Esp,Seg 6Esp,fio 34,Forma Toko brindada
 capa interna de preferencia ferrite,com 4 C=canaletas
 Prim inicia C2 tem C1,Seg inicia C5 termina C3
 Prim=C1 6esp,C2,C3 e C4 5esp
 Seg=C1 e C4 1esp, C2 e C3 2esp

L2=13esp fio17 esmaltado, Tap 1, 1/4esp lado frio
 Comp 28mm, Diam,enrolo num tubo de conduite
 de 16mm esterno, Esta Receita copiei de Py2 eas
 coloca a bobina no lugar do xrf4 com lmk externo da muinto
 mas perde na sintonia precisa de variavel ,ai to fora

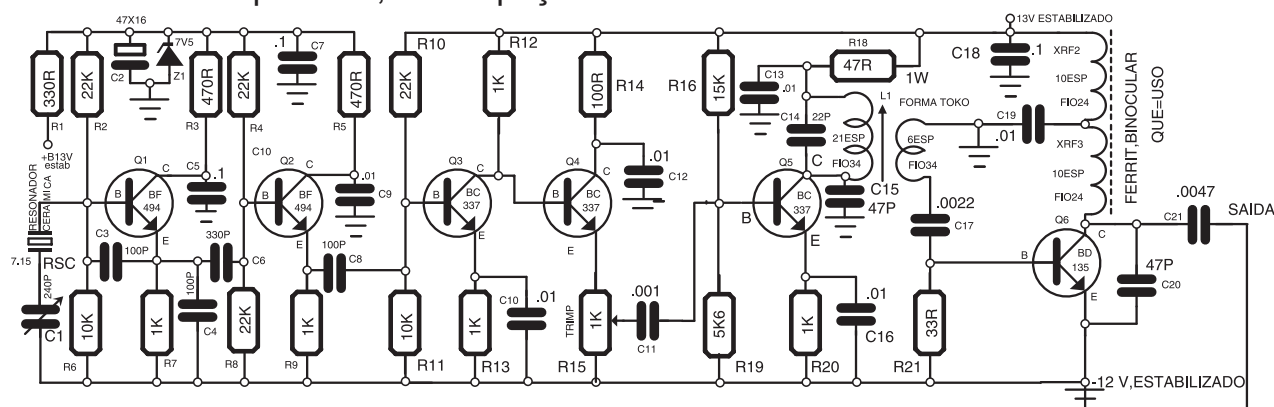L3=diam,int,25,est,27mm,fio2mm sem capa,com capa 2,5mm
 comp 38mm,com espaçamento de um fio



L2=13esp fio17 Tap 1, 1/4 lado frio
 comp 26mm
 diam interno 16mm
 Xrf4 e xrf5=10 a 12 esp fio 24
 sobre Ferrite binocular d TV

